

《Fundamentals of Electric Circuits》 homework 4

5.14 Determine the output voltage v_o in the circuit of Fig. 5.53. (10')

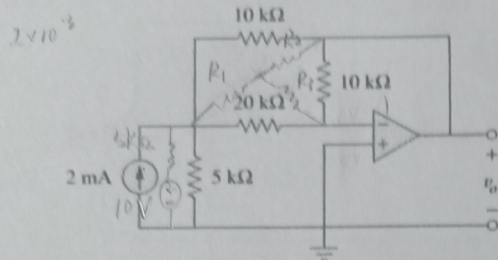


Figure 5.53

解: $R_2 = \frac{10 \times 10}{10 + 20 + 10} = 2.5 k\Omega$

$R_1 = \frac{20 \times 10}{40} = 5 k\Omega$

$V_o = -\left(\frac{R_2}{R_1 + 5 k\Omega}\right) V_1 = -\frac{2.5}{10} \times 10 = -2.5 V$

5.15 (a) Determine the ratio v_o/i_s in the op amp circuit of Fig. 5.54.

(b) Evaluate the ratio for $R_1 = 20 k\Omega$, $R_2 = 25 k\Omega$, $R_3 = 40 k\Omega$. (10')

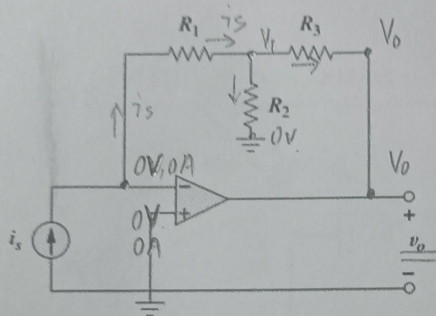


Figure 5.54

解: a) $\begin{cases} \frac{0 - V_1}{R_1} = i_s \\ \frac{0 - V_1}{R_2} - \frac{V_1 - V_o}{R_3} - \frac{V_1 - 0}{R_2} = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{V_o}{i_s} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{-R_2}$

b) $\frac{V_o}{i_s} = \frac{20 \times 25 + 25 \times 40 + 20 \times 40}{-25} k\Omega = -92 k\Omega$

5.23 For the op amp circuit in Fig. 5.61, find the voltage gain v_o/v_s . (10')

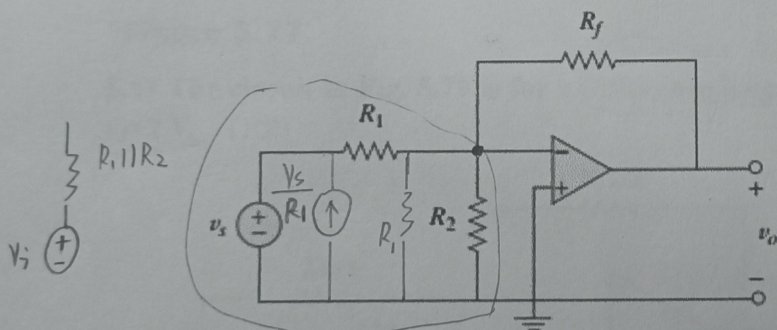


Figure 5.61

解: $V_i = R_1 \parallel R_2 \cdot \frac{V_s}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$

$V_o = -\frac{R_f}{R_1 \parallel R_2} V_i = -\frac{R_f(R_1 + R_2)}{R_1 R_2} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$

$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_f}{R_1}$

5.30 In the circuit shown in Fig. 5.68, find i_x and the power absorbed by the $20 k\Omega$ resistor. (10')

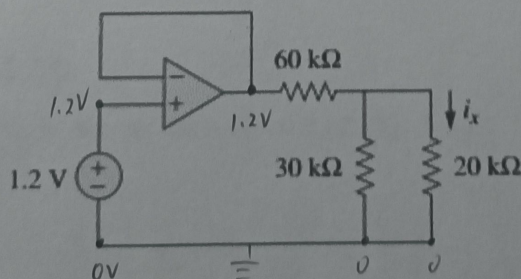


Figure 5.68

解: $i_x = \frac{1.2}{60 + 30 \parallel 20} \times (30 \parallel 20) / 20 = 0.01 mA$

$P = i_x^2 R = (0.01 \times 10^{-3})^2 \times 20 \times 10^3 = 2 \times 10^{-6} W$

5.32 Calculate i_x and v_o in the circuit of Fig. 5.70. Find the power dissipated by the $60\text{ k}\Omega$ resistor. (10')

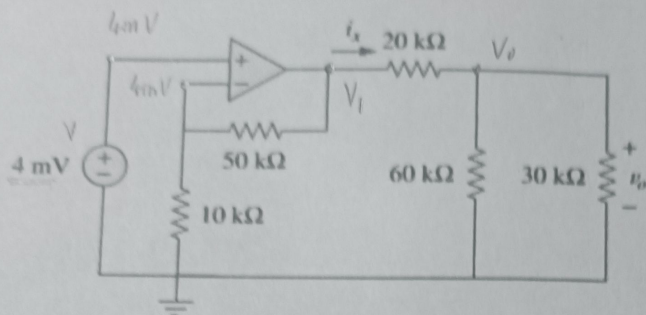


Figure 5.70

解:

$$V_i = \left(1 + \frac{50}{10}\right) \times 4 \text{ mV} = 24 \text{ mV}$$

$$i_x = \frac{V_i}{20 \text{ k}\Omega + 60 \parallel 30 \text{ k}\Omega} = \frac{24 \times 10^{-3}}{40 \times 10^3} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$$\frac{V_i - V_o}{20 \text{ k}\Omega} = i_x \Rightarrow V_o = 12 \text{ mV}$$

$$P = + \frac{V_o^2}{60 \text{ k}\Omega} = \frac{12 \times 12 \times 10^{-6}}{60 \times 10^3} = 2.4 \times 10^{-9} \text{ W}$$

absorb

5.40 Referring to the circuit shown in Fig. 5.77, determine V_o in terms of V_1 and V_2 . (10')

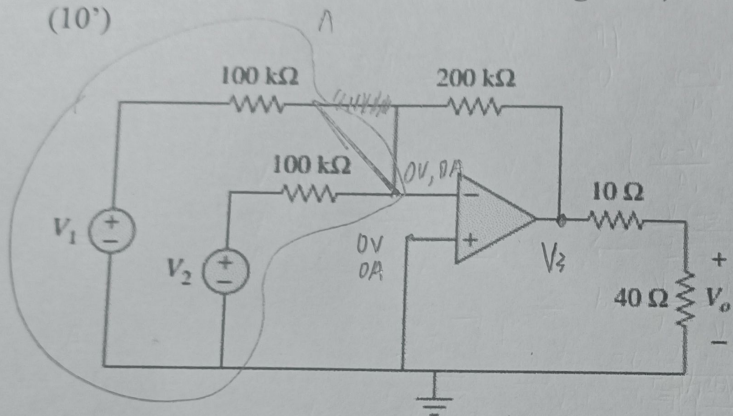


Figure 5.77

解:


$$V_i = \left(\frac{V_1}{100 \text{ k}\Omega} + \frac{V_2}{100 \text{ k}\Omega}\right) \times 50 \text{ k}\Omega = \frac{V_1 + V_2}{2}$$

$$R_i = 100 \parallel 100 = 50 \text{ k}\Omega$$

$$V_3 = - \frac{200 \text{ k}\Omega}{50 \text{ k}\Omega} V_i = -2V_1 - 2V_2$$

$$V_o = \frac{V_3}{10 + 40} \times 40 = -1.6V_1 - 1.6V_2$$

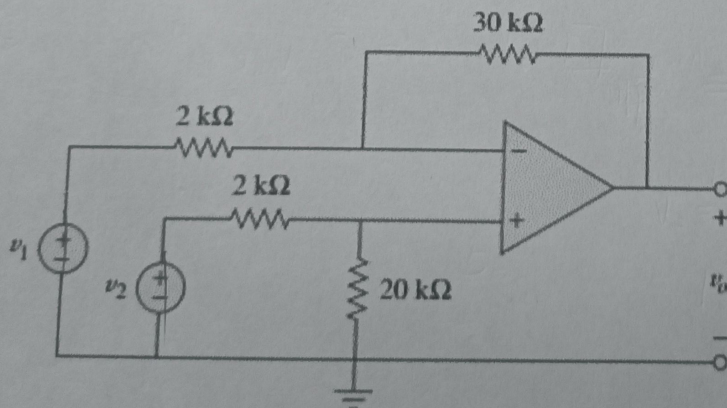5.47 The circuit in Fig. 5.79 is for a difference amplifier. Find v_o given that $v_1 = 1 \text{ V}$ and $v_2 = 2 \text{ V}$. (10')



解:

$$V_o = \left(1 + \frac{30}{2}\right) V_2 \cdot \frac{20}{2+20} - \frac{30}{2} V_1$$

$$= 16 \times 2 \times \frac{10}{11} - 15$$

$$= 14.09 \text{ V}$$

Figure 5.79

5.57 Find v_o in the op amp circuit of Fig. 5.84. (10')

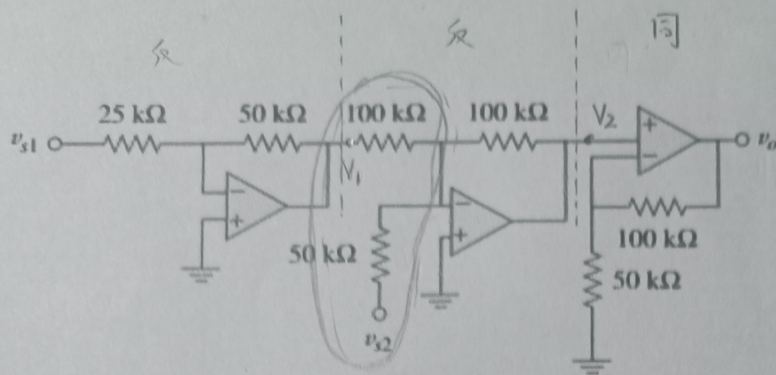


Figure 5.84

5.64 For the op amp circuit shown in Fig. 5.91, find v_o/v_s . (10')

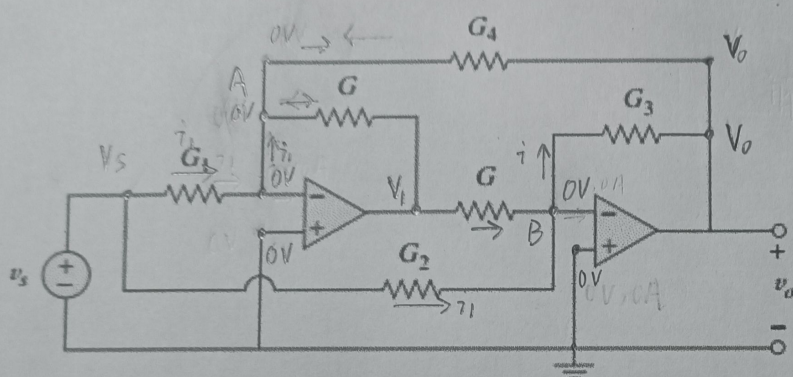


Figure 5.91

5.90 The op amp circuit in Fig. 5.107 is a current amplifier. Find the current gain i_o/i_s of the amplifier. (10')

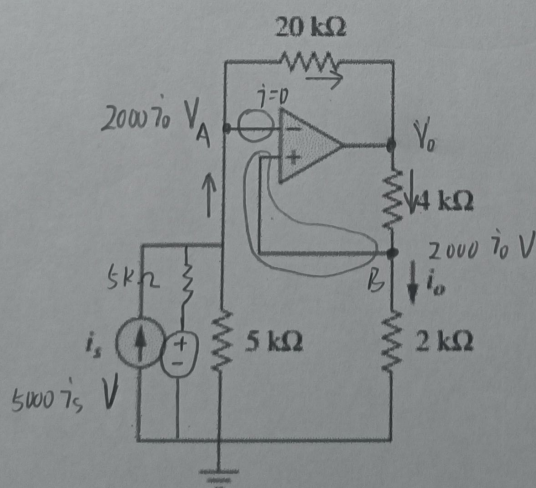


Figure 5.107

解:

$$V_1 = -\frac{50}{25} V_{s1} = -2V_{s1}$$

$$V_2 = -\frac{100}{100} V_1 - \frac{100}{50} V_{s2} = 2V_{s1} - 2V_{s2}$$

$$V_o = (1 + \frac{100}{50}) V_2 = 6V_{s1} - 6V_{s2}$$

解: node A:

$$+V_s G_1 - (0 - V_1)G - (0 - V_o)G_4 = 0$$

node B:

$$+V_s G_2 + V_1 G - (0 - V_o)G_3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{G_2 - G_1}{G_4 - G_3}$$

解: node A

$$\frac{5000 i_s - 2000 i_o}{5000} - \frac{2000 i_o - V_o}{20 \times 10^3} = 0$$

node B

$$\frac{V_o - 2000 i_o}{4000} - \frac{2000 i_o - 0}{2000} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{i_o}{i_s} = 5$$